



Exercici 4 (1,5 punts)

Calcular la intensitat de cada càrrega i la intensitat, la potència i el factor de potència totals del circuit.

