

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| <b>Índice</b> | <b>CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR EN LÍNEAS ELÉCTRICAS .....</b>              | 5   |
| 1.            | <b>CARGAS CONCENTRADAS. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR .....</b>              | 6   |
| 1.1.          | Determinación de la previsión de potencia y la intensidad de la instalación.....   | 7   |
| 1.2.          | Cálculo por criterio de caída de tensión máxima.....                               | 8   |
| 1.3.          | Cálculo por criterio de intensidad máxima o calentamiento de los conductores ..... | 13  |
| 1.4.          | Determinación de la intensidad máxima de cortocircuito .....                       | 20  |
| 1.5.          | Ejercicios .....   | 22  |
| 2.            | <b>CARGAS DISTRIBUIDAS. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR .....</b>              | 41  |
| 2.1.          | Caso general: líneas con cargas irregularmente repartidas ....                     | 41  |
| 2.2.          | Líneas con cargas uniformemente repartidas .....                                   | 43  |
| 2.3.          | Líneas alimentadas por ambos extremos a la misma tensión .                         | 44  |
| 2.4.          | Líneas en anillo .....   | 45  |
| 2.5.          | Líneas con ramificaciones .....  | 45  |
| 2.6.          | Problemas .....  | 46  |
| 3.            | <b>CÁLCULOS EN INSTALACIONES DE ENLACE E INSTALACIONES INTERIORES.....</b>         | 64  |
| 3.1.          | LGA .....  | 64  |
| 3.2.          | DI.....  | 65  |
| 3.3.          | Instalaciones de interior. Viviendas.....  | 70  |
|               | <b>ELECTROTECNIA .....</b>   | 123 |
|               | <b>MÁQUINAS ELÉCTRICAS .....</b>   | 147 |
| 1.            | <b>MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.....</b>   | 148 |
| 2.            | <b>TRANSFORMADORES .....</b>   | 158 |
| 3.            | <b>MOTORES DE INDUCCIÓN .....</b>  | 176 |
|               | <b>BOBINADOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS .....</b>                            | 189 |
| 1.            | <b>BOBINADOS DE CORRIENTE CONTINUA .....</b>                                       | 190 |
| 1.1.          | Nociones previas .....   | 190 |
| 1.2.          | Cálculo de un bobinado imbricado simple.....                                       | 192 |
| 1.3.          | Cálculo de un bobinado ondulado.....   | 196 |
| 2.            | <b>BOBINADOS DE CORRIENTE ALTERNA .....</b>  | 198 |
| 2.1.          | Conceptos previos .....  | 198 |
| 2.2.          | Cálculo de un bobinado concéntrico polifásico .....                                | 203 |

|   |            |
|---|------------|
| 2.3. Bobinados excéntricos.....   | 213        |
| 2.4. Bobinados ondulados .....  | 221        |
| 2.5. Bobinados monofásicos.....   | 225        |
| 2.6. Bobinados de dos velocidades .....   | 227        |
| <b>ESQUEMAS .....</b>   | <b>233</b> |
| <b>AUTÓMATAS PROGRAMABLES .....</b>   | <b>261</b> |
| 1. <b>ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS .....</b>   | <b>262</b> |
| 1.1. Operaciones lógicas binarias a nivel bit .....   | 262        |
| 1.2. Contactos abiertos y cerrados .....  | 267        |
| 1.3. Conceptos de bit, byte y palabra.....  | 268        |
| 1.4. Direccionamiento de entradas y salidas.....  | 269        |
| 1.5. Instrucciones de gobierno de un bit .....  | 270        |
| 1.6. Temporizadores.....  | 272        |
| 1.7. Contadores.....  | 275        |
| 2. <b>CONEXIONADO Y FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y ACTUADORES A UN AUTÓMATA GENERALISTA .....</b> | <b>278</b> |
| 2.1. Ejemplos.....  | 287        |
| <b>GRAFCET .....</b>  | <b>301</b> |
| 1. <b>EJERCICIOS .....</b>  | <b>302</b> |
| <b>NEUMÁTICA .....</b>  | <b>315</b> |
| 1. <b>SIMBOLOGÍA NEUMÁTICA .....</b>  | <b>316</b> |
| 2. <b>EJEMPLOS DE ESQUEMAS BÁSICOS REALIZADOS CON TECNOLOGÍA NEUMÁTICA.....</b>                 | <b>322</b> |
| 3. <b>EJEMPLOS DE ESQUEMAS BÁSICOS REALIZADOS CON TECNOLOGÍA ELECTRONEUMÁTICA.....</b>          | <b>332</b> |
| <b>ALUMBRADO INTERIOR .....</b>   | <b>337</b> |
| 1. <b>CÁLCULO DE ALUMBRADO INTERIOR .....</b>   | <b>338</b> |
| 1.1. Método de los lúmenes.....   | 338        |
| 1.2. Datos de entrada .....   | 338        |
| 1.3. Cálculos.....  | 341        |
| 1.4. Emplazamiento de las luminarias .....  | 342        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>2. EJEMPLOS DE CÁLCULO .....</b>   | 349 |
| 2.1. Alumbrado general de oficina .....                                     | 349 |
| 2.2. Alumbrado general de una nave industrial destinada a carpintería ..... | 352 |
| <br><b>SOLAR FOTOVOLTAICA.....</b>  | 357 |
| <br>1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA .....   | 358 |
| 2. EJEMPLOS DE CÁLCULO .....  | 359 |
| 2.1. Ejemplo de abastecimiento a una vivienda rural .....                   | 359 |
| 2.2. Ejemplo de abastecimiento de una casa de campo .....                   | 365 |
| 2.3. Cálculo de sección en una instalación fotovoltaica .....               | 369 |
| <br><b>INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE TV.....</b>              | 375 |
| <br>1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN .....                                  | 376 |
| 2. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN .....                        | 376 |
| 2.1. Estudio de las condiciones de recepción .....                          | 377 |
| 2.2. Cálculo de la red de distribución .....                                | 377 |
| 2.3. Selección de los preamplificadores y amplificadores .....              | 378 |
| 2.4. Realización de la instalación.....                                     | 379 |
| 2.5. Ajustes finales y comprobación.....                                    | 379 |
| 3. PROBLEMAS.....   | 380 |
| 3.1. Problema 1 .....   | 380 |
| 3.2. Problema 2 .....   | 383 |
| 3.3. Problema 3 .....   | 390 |
| <br><b>DOMÓTICA.....</b>  | 393 |
| <br>1. EJEMPLO ACTIVE HOME (CORRIENTES PORTADORAS) .....                    | 394 |
| 2. EJEMPLO SIMON VIS .....  | 400 |
| 3. EJEMPLO DE CONEXIONADO DEL SISTEMA KNX-EIB.....                          | 416 |
| 4. EJEMPLO CABLEADO COMPLETO DE UNA VIVIENDA CON SIMON VIS .....            | 416 |
| 5. EJEMPLO CABLEADO SIMON VIS .....   | 420 |
| 6. EJEMPLOS CONEXIONADO CON TECNOLOGÍA X-10.....                            | 421 |